

Soluzioni dell'esame di ELETTRONICA ANALOGICA del 10 febbraio 2016

- a) $g_{m1}=400\mu\text{A/V}$; $g_{m2}=1\text{mA/V}$;
- b) $T_{id}=-R_2=-10\text{k}\Omega$
- c) $(12.9\text{nV}/\text{sqr}(\text{Hz}))^2+(5.2\text{nV}/\text{sqr}(\text{Hz}))^2$
- d) $G_{loop}=-12.7$; $T_{real}=-9115\Omega$
- e) $s_1=-127\text{MHz}+j298\text{MHz}$; $s_2=-127\text{MHz}-j298\text{MHz}$;
- f) $s_1=-35\text{MHz}+j126\text{MHz}$; $s_2=-35\text{MHz}-j126\text{MHz}$;
- g) $I_{in+}=350\mu\text{A}$; $I_{in-}=400\mu\text{A}$;
- h) $Z_{in|LF}=177\Omega$
- i) $Z_{u|HF}=8750\Omega$
- l) Bassa; T2; poco; tanto, tanto.